

Guía Práctica 3

Ignacio Balbo

Ejercicio 1


Objetivos:

Dado un código:


- Dibujar el gráfico de flujo de datos (DFG), y mapearlo en una arquitectura (FDA).
- Escribir el código del diseño en verilog usando variables de punto fijo de s(16,15) bits (entrada, vectores "a" y "b", kp y ki).
- Además, en el acumulador de salida aplique el método de overflow y redondeo para obtener una resolución de s(16,15).
- Por último, escribir los estímulos para verificar el código.

Desarrollo

 Se trasladó el código a su correspondiente DFG:




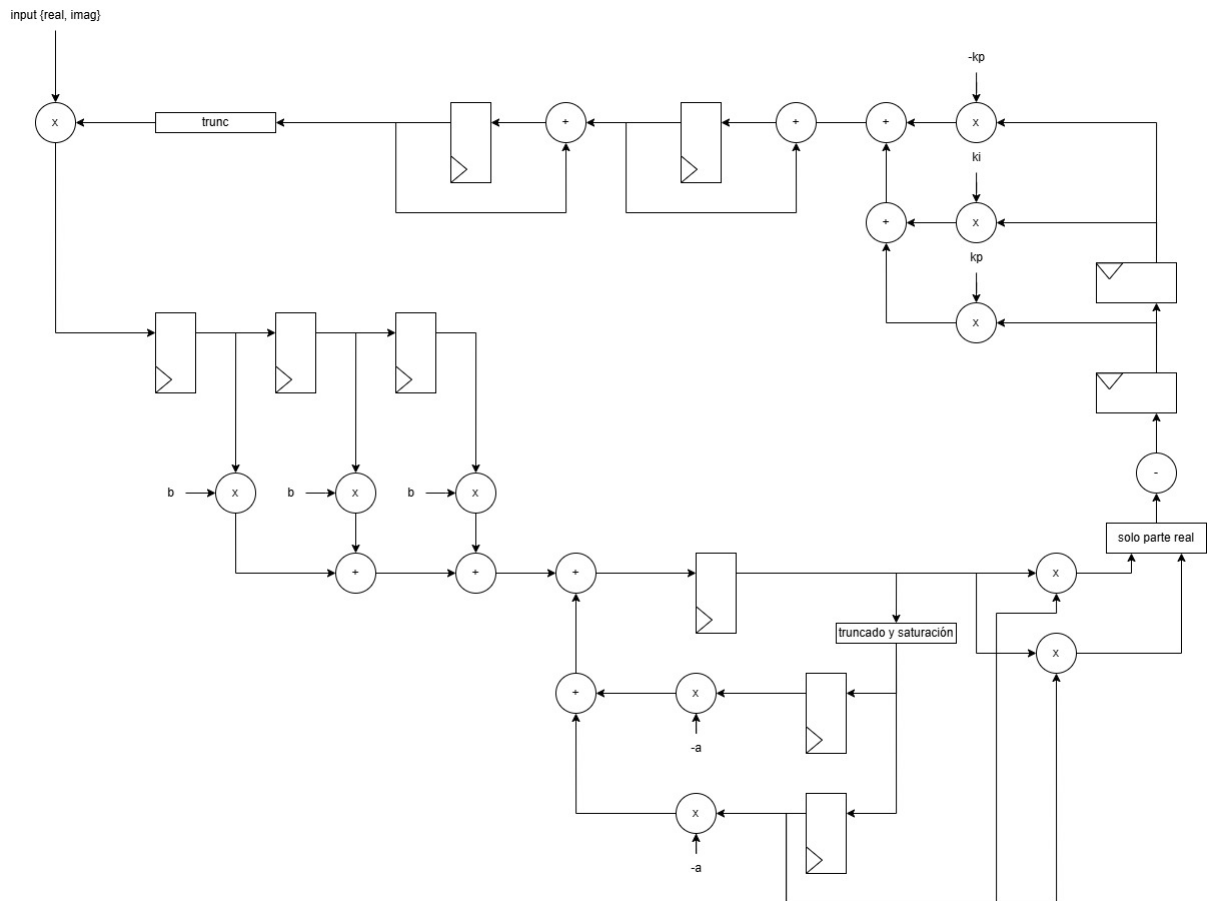Y posteriormente a su correspondiente FDA:



Este módulo está parametrizado en un top llamado top.v, que contiene los módulos ff_iir.v y fb_iir.v, correspondientes al filtro iir del esquema. El bloque real_multiplication.v se encarga de multiplicar los dos números imaginarios quedándose solo con el resultado de la parte real. Ff_pc.v es la parte de pase corrector donde se multiplican las constantes k_i y k_p , sin el acumulador. Dicho acumulador esta implementado en el bloque accumulator.v. trunc.v se encarga del ultimo acumulador.

La salida correspondiente

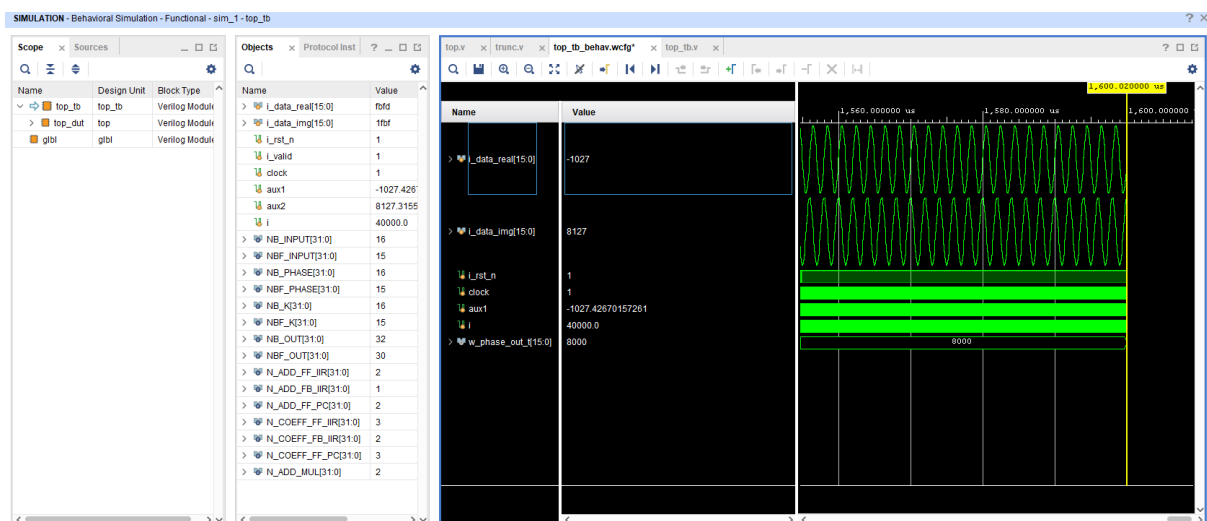

Ejercicio 2

Objetivo:

- Dibujar el HSDFG del siguiente SDFG


 


Figura 1: SDFG de tres nodos

Dado que un HSDFG es un caso especial de single rate, se puede reconstruir de la siguiente manera

 

Ejercicio 3

Objetivo:

- Convertir el siguiente SDFG a HSDFG y dibujar su hardware



 


Figura 2: SDFG de tres nodos

El HSDFG desarrollado:

 

Y su correspondiente hardware

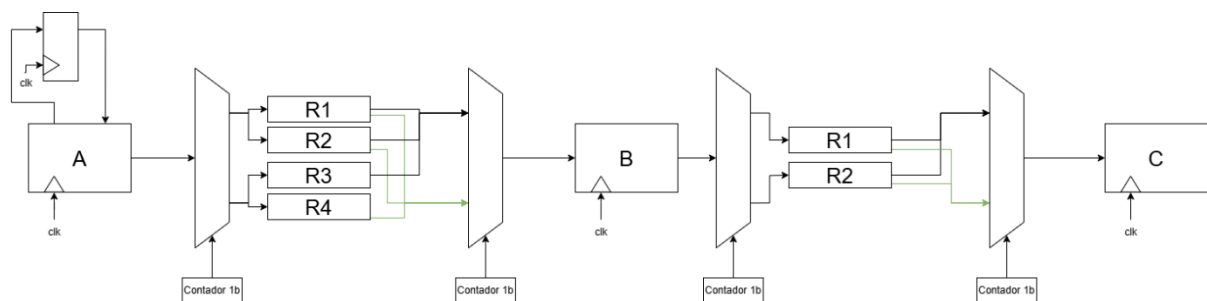

Ejercicio 4

Objetivo:

- Dibujar los registros y multiplexores del siguiente DFG ciclo estático



Figura 3: DFG ciclo-estático para el conversor digital de tasa 3/2

El desarrollo en hardware del mismo:

